

程式人

用十分鐘

向 nand2tetris 學會設計處理器

陳鍾誠

2016 年 1 月 6 日

在大學的時候

- 我念資訊科學系
 - 雖然沒修《計算機結構》
 - 但是有修《數位邏輯》

而且

- 還自己看了《計算機結構》的書

後來

- 上了資工研究所

- 碩士班時《計算機結構》是必修
- 博士班時《計算機結構》還必考

所以

- 算來我整整念了三次《計算機結構》

但是

- 我真的讀懂了嗎？

如果讀懂了

- 我應該有能力設計自己的
 - CPU 處理器
 - 還有整台電腦了
- 不是嗎？

後來

- 我到金門技術學院教書
- 還教計算機結構

我很心虛

- 因為，自己沒設計過電腦
- 教甚麼計算機結構呢？

難道

- 上課照著課本念，就算教完了嗎？

所以

- 我決定自己設計處理器
- 自己設計一整台電腦

當然

- 我可以選擇用《麵包版》
 - 插出一整台電腦
- 但是這太困難了
 - 萬一哪條線差錯了，或者接觸不良
 - 那我就掛了

而且

- 要那麼多的邏輯閘，我要買多少 74xxx 的晶片才夠呢？

還好

- 現在有 FPGA 板，可以讓我們用《硬體描述語言》寫程式
- 寫完就可以燒進去變成一台電腦

這樣

- 我就不用擔心
 - 接錯線
 - 接觸不良
 - 邏輯閘不夠
- 等等問題了

所以

- 我開始學習用 VHDL , Verilog
寫硬體程式

經過一小段嘗試後

- 我覺得 VHDL 的語法有點囉嗦，所以就選擇了寫起來簡單的 Verilog

然後

- 從基本 and, or, not 開始
- 一路建構出
 - 半加器、全加器、32 位元加法器

接著

- 還用 and, or, not 閘
 - 建構《正反器、暫存器》等等記憶元件
- 雖然 Verilog 可以直接宣告整塊記憶體
 - 但是我覺得還是從頭開始比較扎實

有了前面的 32 位元加法器

- 我就可以設計
 - 《算術邏輯單元》 ALU

接著問題來了

- 我要怎麼設計出
 - 一顆處理器 CPU
 - 還有整台電腦呢？

我有點卡住了

- 雖然我唸過三次《計算機結構》
- 對理論也算是很熟悉了

但是

- 我就是設計不出來
- 設計出來了也不能正常運作

還好

- 我會寫程式，知道
 - 當程式寫不出來的時候
 - 就上網找範例吧！

經過搜尋之後

- 我找到一顆由華盛頓大學
Richard 老師設計的處理器
- 然後把它看懂，而且測試過了

有了這個經驗之後

- 我終於設計出了自己的處理器 CPU0

後來上計算機結構時

- 我就拿自己設計的

Verilog 版 CPU0 當範例

結果發現

- 很多學生覺得太難
- 很多學生學不會

當然

- 這有部分是學生不夠用功
- 也有部分是老師教得不好

但是

- 我已經盡力簡化 Verilog 程式了

於是

- 我想或許是 CPU0 本身還是太難
- 所以我又設計了一顆更簡單的 MCU0

然後

- 又用來教學生
- 不過還是有很多學生沒學會

上課時

- 有些學生沒在聽
- 有些聽了不會卻沒有問
- 有聽又有問的同學通常都會了
 - 不過也沒剩下幾個了

上個學期

- 我去 coursera 修了
nand2tetris 這門課
- 我覺得這門課太棒了！

後來我決定

- 就用 nand2tetris 線上課程
當作是計算機結構的主軸

讓學生們透過

- 實作 nand2tetris 的習題
來學習計算機結構

這樣

- 就不會學完之後，還不知道怎麼設計處理器和電腦了。

如果

- 我們連一台簡單的電腦都設計不出來
- 就拼命看教科書裡那種有一大堆
pipeline 管線結構的複雜電腦
- 然後計算要加多少快取才能得到最好的效能

那我們到底

- 是在學些甚麼呢？

我一直覺得

- 《計算機結構》 聖經版的
 - 白算盤教科書
- 是寫給在 Intel 或 ARM 裡面工作
 - 已經設計過十顆處理器的人看的

而不是

- 寫給《念大學資工系的學生》看的
- 所以
 - 我不太喜歡《白算盤》
 - 也不喜歡《紅算盤和綠算盤》

當我看到

- Nand2tetris 這門課時

我就被這門課

- 深深的吸引了！

因為

- Nand2tetris 這門課
- 既不教你《白算盤、紅算盤》
- 也不教你《管線與快取》

而是直接教你

- 從 nand 閘開始，建構出基本元件
- 然後從全加器、ALU、暫存器
一路向上建構出 CPU 與整台電腦

雖然 nand2tetris 課程中

- 那顆 CPU 的指令長得很奇怪
 - 這是我對 nand2tetris 課程的唯一抱怨
- 但是電路設計卻簡潔有力

更棒的是

- 這些習題都是老師精心設計
- 讓你可以一步一步，像爬樓梯一般的學習，盡可能讓你每一步都踩得很踏實

你只要跟著習題


- 一題一題做上來，就能學會設計一顆處理器的方法
- 建構出一台完整的電腦了。

現在

- 就讓我們開始向 nand2tetris
學習如何設計處理器吧！


首先、我們所擁有的

- 就只是最基本的 nand 閘而已

 

您可以想想

- 如何用 nand 閘，建構出
– and, or, not

 

- 等基本邏輯閘

您只要會布林代數

- 就可以導出下列算式

`Not(a) = Nand(a,a)`

`true = Not(false)`

`And(a,b) = Not(Nand(a,b))`

`Or(a,b) = Not(And(Not(a),Not(b)))`

`Xor(a,b) = Or(And(a,Not(b)),And(Not(a),b))`




George Boole
(*"A Calculus"*)

然後畫出對應的電路

- 像是 $\text{not}(a) = \text{nand}(a, a)$
- 你就只要把 nand 的兩條輸入線接再一起，就做完了。

要做 and 閘

- 只要用 nand+not 接起來就完成了

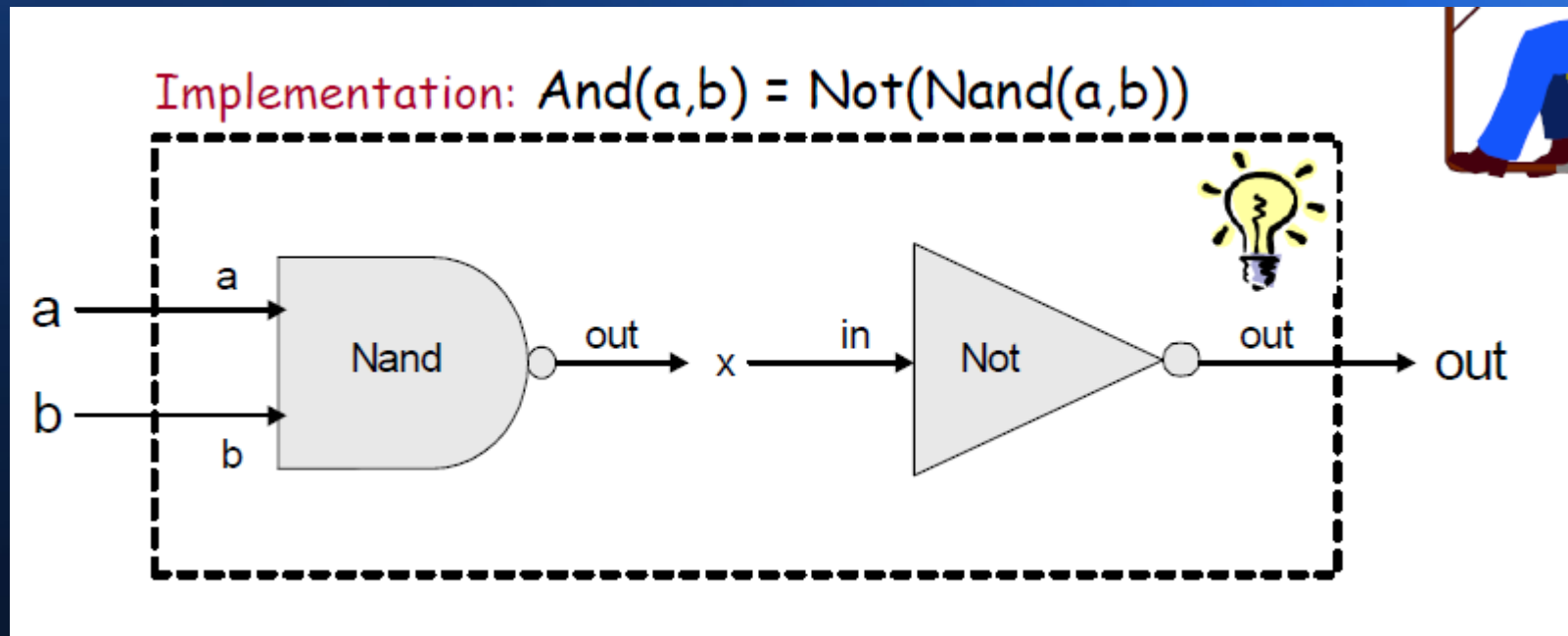

(nand 是唯一的基本元件，而 not 剛剛建構過了)

不過、要通過 nand2tetris 的課程考驗

- 你不能只會畫圖，還要會寫 HDL 程式

And.hdl

```
CHIP And
{
    IN  a, b;
    OUT out;
    Nand(a = a,
         b = b,
         out = x);
    Not(in = x, out = out)
}
```



而且、老師都已經給了框架

- 您只要把內容填上就好了！

And.hdl

```
CHIP And
{
    IN  a, b;
    OUT out;
    // implementation missing
}
```


不過、寫好之後記得要測試

Hardware Simulator - D:\hack\Chips\Project 1\Xor.hdl

File View Run Help

Chip Name: Time: 0

Input pins

| Name | Value |
|------|-------|
| a | 0 |
| b | 0 |

Output pins

| Name | Value |
|------|-------|
| out | 0 |

HDL

```
// Xor (exclusive or) gate
// if a<>b out=1 else out=0
CHIP Xor {
  IN a,b;
  OUT out;
  PARTS:
    Not (in=a,out=nota);
    Not (in=b,out=noth);
    And (a=a,b=noth,out=x);
    And (a=nota,b=b,out=y);
    Or (a=x,b=y,out=out);
}
```

Internal pins

| Name | Value |
|------|-------|
| nota | 1 |
| noth | 1 |
| x | 0 |
| y | 0 |

test script

```
load Xor,
output-file Xor.out,
compare-to Xor.cmp,
output-list a%B3.1.3 b%B3.1.3 out%B3.1.3;

set a 0,
set b 0,
eval,
output;

set a 0,
set b 1,
eval,
output;

set a 1,
set b 0,
eval,
output;

set a 1,
set b 1,
eval,
output;
```

老師們很用心的

- 找了一堆程式人員，專門為這門課開發了
 - HDL 模擬軟體
 - 虛擬機軟體
 - 以及完整的測試案例

您只要跟著習題的腳步


- 一題一題寫好並測試就行了

每一個章節

- 都會有一些習題，等著你去完成

像是第一章就有 16 題

Project 1: Logic Gates

 

Project 1 web site

Background


A typical computer architecture is based on a set of elementary logic gates like And, Or, etc., as well as their bit-wise versions And16, Or16, etc. (in a 16-bit machine). This project engages you in the construction of a typical set of elementary gates. These gates form the elementary building blocks from which more complex chips will be later constructed.

Objective

Build all the logic gates described in Chapter 1 (see list below), yielding a basic chip-set. The only building blocks that you can use in this project are primitive Nand gates and the composite gates that you will gradually build on top of them.

Chips

| Chip (HDL) | Function | Test Script | Compare File |
|------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Nand | Nand gate (primitive) | | |
| Not | Not gate | Not.tst | Not.cmp |
| And | And gate | And.tst | And.cmp |
| Or | Or gate | Or.tst | Or.cmp |
| Xor | Xor gate | Xor.tst | Xor.cmp |
| Mux | Mux gate | Mux.tst | Mux.cmp |
| DMux | DMux gate | DMux.tst | DMux.cmp |
| Not16 | 16-bit Not | Not16.tst | Not16.cmp |

 

And.hdl ,
And.tst ,
And.cmp files

而且老師都準備好了

- 溫馨的小提醒

Project 1 tips

- Read the Introduction + Chapter 1 of the book
- Download the book's software suite
- Go through the hardware simulator tutorial
- Do Project 0 (optional)
- You're in business.

等著你來

- ~~自投羅網！~~
- ~~自生自滅！~~
- 自主學習！


相信您一定可以

- 學會如何《設計處理器》的

當您用 nand 建構出 and, or, not 之後


- 可以繼續建構 xor

Interface

 

| a | b | out |
|---|---|-----|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |


Implementation

 

接著繼續向上建構出更大的元件


Composite gates:

Gate interface

 

If $a=b=c=1$ then $out=1$
else $out=0$

Gate implementation

 

還有控制電路中很重要的

- 多工器：MUX
- 解碼器：DMUX
- 八輸入多工器：Mux8way, Mux8way16
- 八輸出解碼器：DMux8way

這樣就完成了第一章的習題

接著在第二章

- 我們要學習《運算電路》的設計

所謂的運算電路


- 主要就是
 - 《加法器》
 - 《減法器》
 - 算術邏輯單元 ALU

而這一切

- 必須從一位元的加法電路開始
- 包含《半加器》和《全加器》


半加器

| a | b | sum | carry |
|---|---|-----|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

 

全加器

| a | b | c | sum | carry |
|---|---|---|-----|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

 

只要學過數位邏輯中的

- 《真值表》和《卡諾圖》
- 您應該可以輕易設計出進位 C 的電路
- 總和 S 電路可以用 XOR 完成

我發現很多學生

- 雖然修過《數位邏輯》這門課
- 但學期一過就全部還給老師了！

而且、他們常常不知道

- 《數位邏輯》就是用來設計電腦硬體的核心理學問
- 也不知道《數位邏輯》與《計算機結構》課程的關聯

雖然我常常提醒他們

- 但是學東西似乎就是要經過

1. 見山是山

2. 見山不是山

3. 見山又是山

- 等三個階段

當一個人還在

- 第一階段的《見山是山》狀態時
- 你告訴他《山不是山》
 - 他只會認為你是白癡而已！

當他進入第二階段

- 《見山不是山》的狀態時
- 你告訴他《見山又是山》
 - 他會認為你道行不夠
 - 給你一個鄙視的眼神

等他到達第三階段

- 發現《見山又是山》的時候
- 這時你已經不需要教他了
- 因為他已經完全學會了

這三個層次

- 就是當老師最難以突破的障礙了

教學生《計算機結構》

- 也是如此！

記得有位在台科大念研究所的學生

- 在臉書上告訴我
 - 他修我的《計算機結構》都聽不懂
 - 為何我們不教《白算盤》那本書
- 我真的很想問他
 - 那你整個學期怎麼都沒提出來
 - 直到畢業都沒有告訴我這件事
 - 等到你去台科大念碩士了才告訴我呢？

我想、這也不能怪他

- 因為他很可能不知道
 - 《計算機結構》到底是甚麼？
- 只知道、研究所常常會考
 - 《白算盤》那一本書！

畢竟


- 我們從小就像《王語嫣》那樣
- 每天背書背書背書，只是為了讓
~~《表哥》~~《爸媽》開心而已！

抱歉，離題太遠了！

當你設計出



- 半加器、全加器之後
- 就可以把一堆全加器串起來

設計出 16 位元加法器

 

| | | | | | |
|-------|---|---|---|---|-----|
| ... | 1 | 0 | 1 | 1 | a |
| | | | | | + |
| ... | 0 | 0 | 1 | 0 | b |
| <hr/> | | | | | |
| ... | 1 | 1 | 0 | 1 | out |


然後就可以更上一層樓，設計出 ALU 了

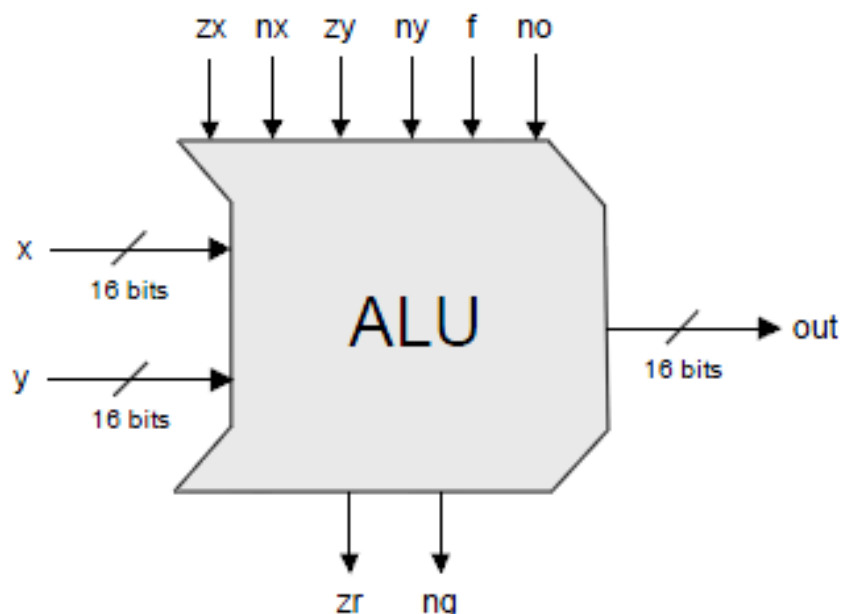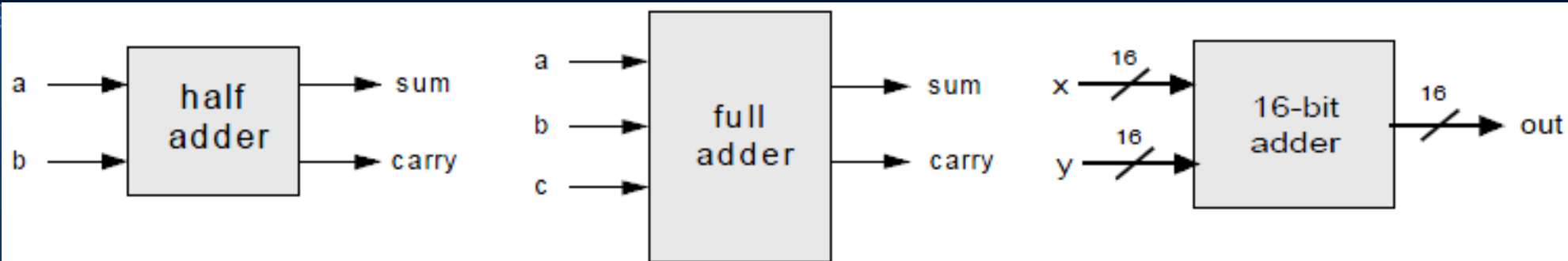

`out(x, y, control bits) =`

`x+y, x-y, y-x,
0, 1, -1,
x, y, -x, -y,
x!, y!,
x+1, y+1, x-1, y-1,
x&y, x|y`

接著再繼續向上提升，設計出 CPU

 


但是、請先不要太急

- 因為從 ALU 到 CPU 之間
- 還缺了一個重要的元素
- 那就是《記憶單元》
- 特別是《暫存器》

要做出暫存器

- 必須先做出一位元的 D 型正反器

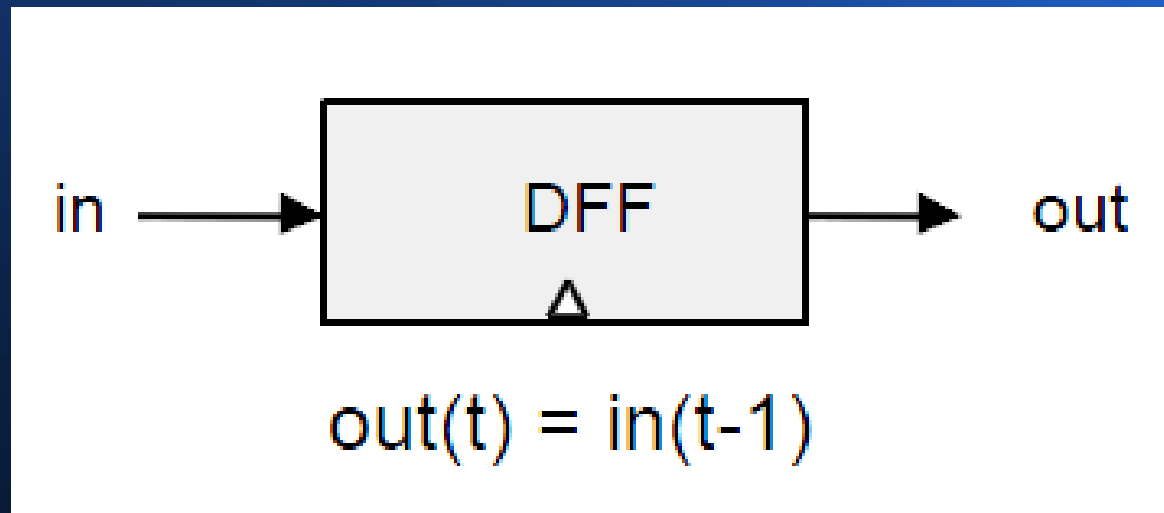


- 而且最好是邊緣觸發型的！

至於怎麼做出邊緣觸發 D 型正反器呢？

- 關於這件事請參考《數位邏輯》課本！
 - 還記得 SR 正反器，JK 正反器
 - 還有《主從式正反器》嗎？
 - 那就是邊緣觸發正反器了
 - 不過也可以直接加上脈衝偵測電路
 - 這樣就不需要用主從架構了

在 nand2tetris 這門課中

 
- 老師很好心的給了我們
 - DFF 這種 D 型邊緣觸發正反器
 - 讓我們可以跳過這一段的實作



不過大家最好還是翻翻數位邏輯課本，
才不會有那種不踏實的感覺。

還有請記得，《邊緣觸發》的元件

 
- 其實都隱含了時脈 clock 的概念，只是 clock 線都改用了一個小三角形代替而已。



有了 D 型正反器 (DFF)


- 就可以做出一位元存儲器

Interface

 


if load(t-1) then out(t)=in(t-1)
else out(t)=out(t-1)

Implementation

 

然後就可以做出寬度為 w 位元的存儲器

- 也就是暫存器了

 


if $\text{load}(t-1)$ then $\text{out}(t) = \text{in}(t-1)$
else $\text{out}(t) = \text{out}(t-1)$


w -bit register

接著只要將很多暫存器集合起來

- 加上控制線路
就可以做出記憶體

 

我們可以從 8 字組、64 字組一路上升

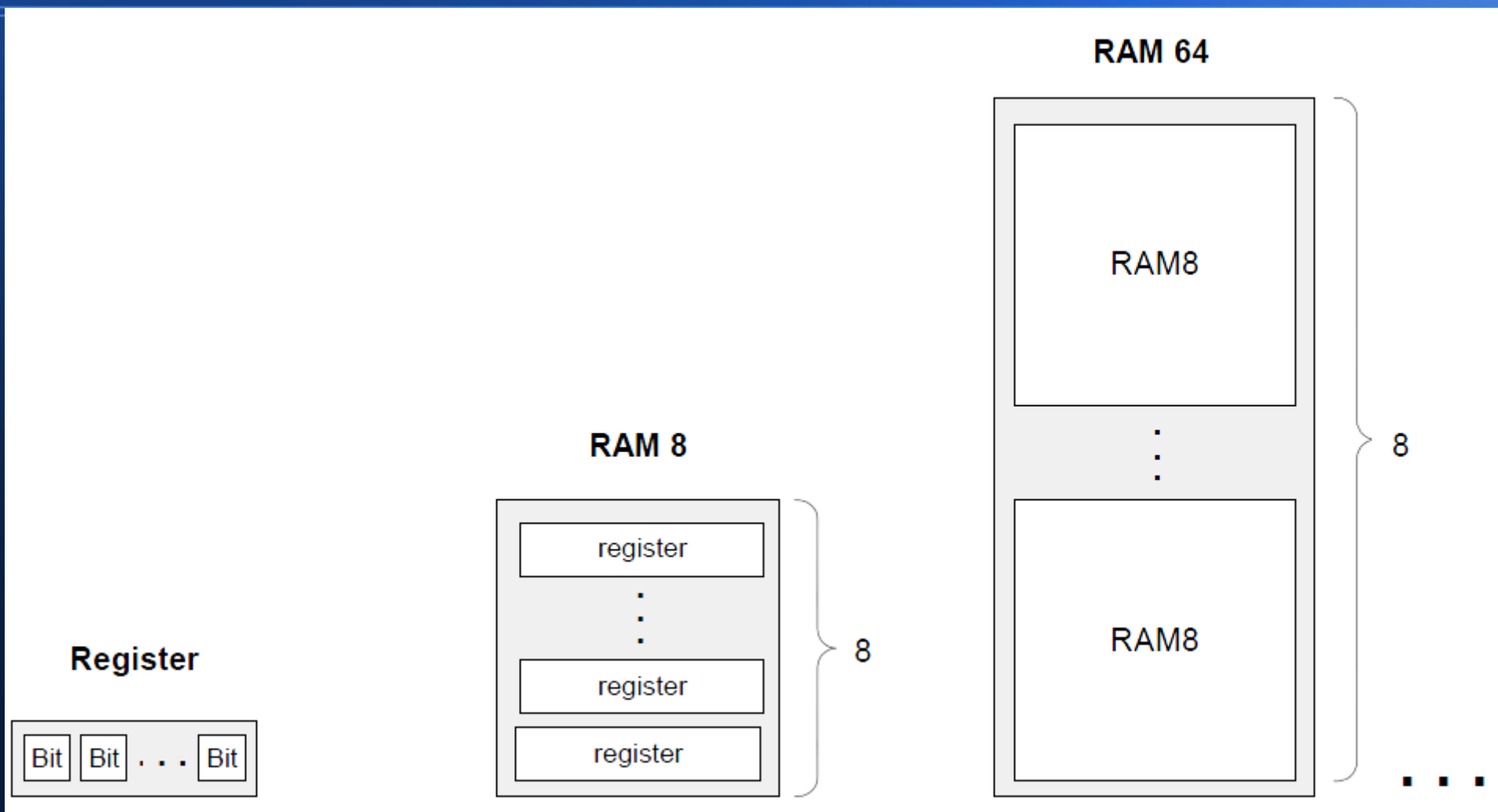

直到做出 16K 記憶體為止

- 這樣就足夠本課程使用了
- 因為 HackCPU 位址線只有 15 條，最大定址空間為 32K

到目前為止

- 我們已經有了 ALU、暫存器、記憶體、還有多工器解碼器等元件
- 距離設計 CPU 已經是萬事俱備，只欠東風了！

問題是、東風到底在哪裡呢？

對於設計 CPU 而言

- 那個東風就是《指令集》
 - 英文是 Instruction Set
- 有了指令集，我們才能開始設計處理器

但是、CPU 和指令集

- 是一個《雞生蛋、蛋生雞》的問題
 - 沒有 CPU，哪來的指令集
 - 沒有指令集，又怎麼設計 CPU 呢？

所以、CPU 和指令集要一起設計

但是對於一個新手而言

- 這又怎麼做得到呢？

還好

- 我們有老師！
- 老師已經設計出了 CPU 和指令集
- 我們只要看懂指令集後再來設計 CPU 就行了。

為了看懂指令集

- 我們必須學習組合語言
- 而且是 HackCPU 的組合語言

但是、HackCPU 的組合語言有點怪

- 或者說非常怪，超級奇怪…

舉例而言、一般的組合語言可能長這樣

```
// In what follows R1,R2,R3 are registers, PC is program counter,  
// and addr is some value.  
  
ADD R1,R2,R3      //  $R1 \leftarrow R2 + R3$   
  
ADDI R1,R2,addr   //  $R1 \leftarrow R2 + \text{addr}$   
  
AND R1,R1,R2      //  $R1 \leftarrow R1 \text{ and } R2$  (bit-wise)  
  
JMP addr          //  $PC \leftarrow \text{addr}$   
  
JEQ R1,R2,addr    // IF  $R1 == R2$  THEN  $PC \leftarrow \text{addr}$  ELSE  $PC++$   
  
LOAD R1, addr     //  $R1 \leftarrow \text{RAM}[\text{addr}]$   
  
STORE R1, addr    //  $\text{RAM}[\text{addr}] \leftarrow R1$   
  
NOP               // Do nothing  
  
// Etc. - some 50-300 command variants
```

但是 HackCPU 的組合語言長這樣

```
// Adds 1+...+100.
    @i      // i refers to some RAM location
M=1        // i=1
    @sum    // sum refers to some RAM location
M=0        // sum=0
(LOOP)
    @i
D=M        // D = i
    @100
D=D-A      // D = i - 100
    @END
D;JGT      // If (i-100) > 0 goto END
    @i
D=M        // D = i
    @sum
M=D+M      // sum += i
    @i
M=M+1      // i++
    @LOOP
0;JMP      // Got LOOP
(END)
    @END
0;JMP      // Infinite loop
```

為何長得這麼奇怪


- 這當然是有原因的！

HackCPU 採用的是《哈佛架構》


- 而不是《馮紐曼架構》
- 該架構將《指令》與《資料》分別放在兩個不同的記憶體當中。
- 這樣就可以同時存取指令和資料，而不會互相衝突了。

馮紐曼架構 v. s. 哈佛架構

圖片來自

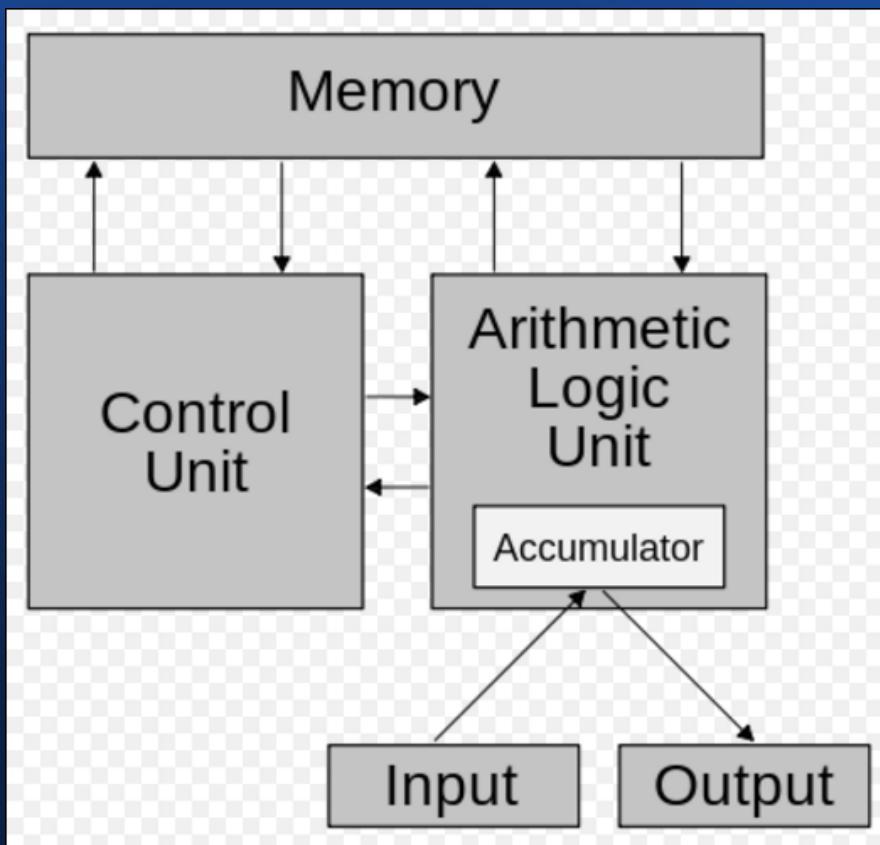

(a) 馮紐曼架構

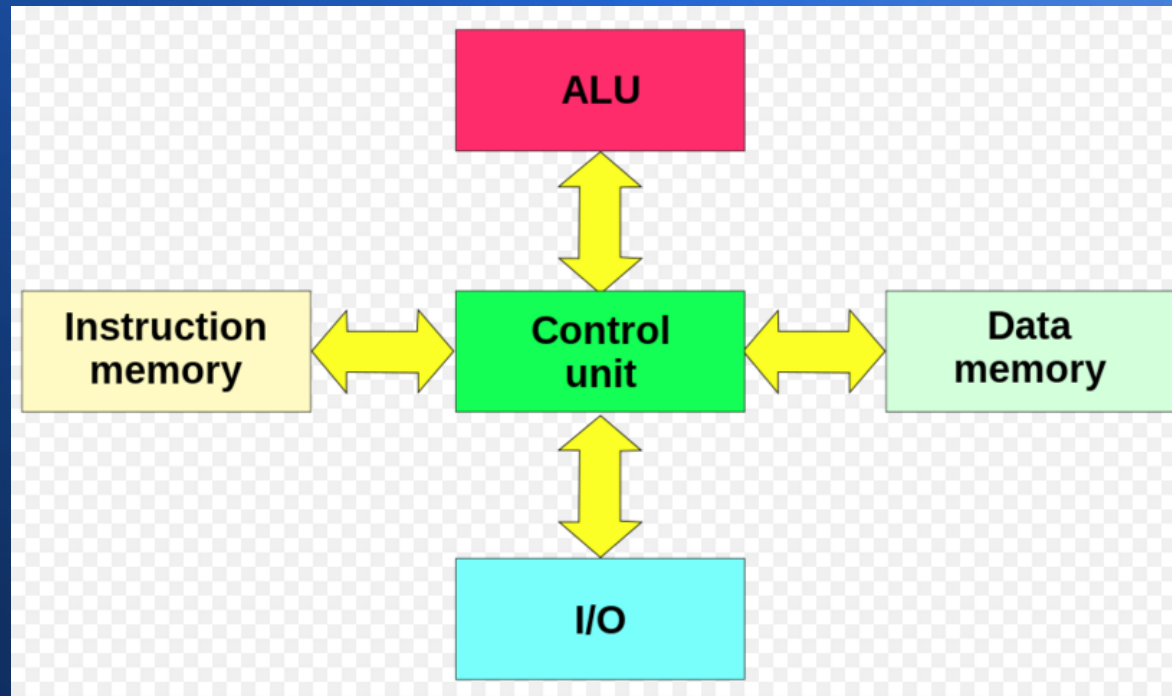

《指令記憶體》和《資料記憶體》分開，可同時存取

(b) 哈佛架構

其實自從管線架構盛行之後

- 《哈佛架構》就變得很重要
- 因為管線處理器需要同時存取
《指令》和《資料》記憶體
- 於是哈佛架構開始越來越普遍！

不過 HackCPU 採用哈佛架構

- 主要是為了讓 CPU 設計簡單的原因
- 而不是為了用管線增快執行速度
 - 但是勉強來說，HackCPU 可以說是一顆有兩階管線的處理器。
 - （問題是一般管線架構至少 3 階以上，典型的是 5 階，ARM 現在都做到 13 階了）

讓我們暫時忘記

- 那些煩人的管線技術
- 先專注在 HackCPU 的指令集
與處理器上

HackCPU 的指令

- 通常要兩個一組，成對的看

Used for:

- Entering a constant value
(A = value)

Coding example:

```
@17      // A = 17  
D = A     // D = 17
```

- Selecting a RAM location
(register = RAM[A])

```
@17      // A = 17  
D = M     // D = RAM[17]
```

- Selecting a ROM location
(PC = A)

```
@17      // A = 17  
JMP       // fetch the instruction  
           // stored in ROM[17]
```

Later

舉例而言

- 前面那個有 @ 的指令，是用來定址的，稱為 A 型指令
- 後面那個指令，是用來計算的，稱為 C 型指令

```
@17      // A = 17  
D = A     // D = 17
```

```
@17      // A = 17  
D = M     // D = RAM[17]
```

- 後面 C 型指令中的 A, M=M[A] 都會受前面的 A 型指令影響

同樣的，跳躍指令也會受 A 型指令影響

- 因為會跳到 A 型指令所指定的位址

Later

```
@17      // A = 17  
JMP      // fetch the instruction  
          // stored in ROM[17]
```


有了這個概念後，你應該就能看懂下列程式了

```
// Adds 1+...+100.
    @i      // i refers to some RAM location
M=1      // i=1
    @sum    // sum refers to some RAM location
M=0      // sum=0
(LLOOP)
    @i
D=M      // D = i
    @100
D=D-A    // D = i - 100
    @END
D;JGT    // If (i-100) > 0 goto END
    @i
D=M      // D = i
    @sum
M=D+M    // sum += i
    @i
M=M+1    // i++
    @LOOP
0;JMP    // Got LOOP
(LOOP)
    @END
0;JMP    // Infinite loop
```

這些指令對應的機器碼格式如下

- A 型：0 + address[14..0]
- C 型：111 + comp + dest + jump

dest = comp; jump

comp

dest

jump

binary:

1 1 1 a

c1 c2 c3 c4

c5 c6

d1 d2

d3 j1 j2 j3

C 型指令的編碼表如下

dest = comp; jump

comp


dest

jump

binary: 1 1 1 a c1 c2 c3 c4 c5 c6 d1 d2 d3 j1 j2 j3

| (when a=0) <i>comp</i> | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | (when a=1) <i>comp</i> | d1 | d2 | d3 | Mnemonic | Destination (where to store the computed value) |
|---------------------------|----|----|----|----|----|----|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | null | The value is not stored anywhere |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | M | Memory[A] (memory register addressed by A) |
| -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | D | D register |
| D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | MD | Memory[A] and D register |
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1 | 0 | 0 | A | A register |
| !D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | AM | A register and Memory[A] |
| !A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | !M | 1 | 1 | 0 | AD | A register and D register |
| -D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | AMD | A register, Memory[A], and D register |
| -A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -M | | | | | |
| D+1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| A+1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | M+1 | | | | | |
| D-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| A-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | M-1 | | | | | |
| D+A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | D+M | | | | | |
| D-A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | D-M | | | | | |
| A-D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | M-D | | | | | |
| D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D&M | | | | | |
| D A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D M | | | | | |
| | | | | | | | | j1 (out < 0) | j2 (out = 0) | j3 (out > 0) | Mnemonic | Effect |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | null | No jump |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | JGT | If out > 0 jump |
| | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | JEQ | If out = 0 jump |
| | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | JGE | If out ≥ 0 jump |
| | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | JLT | If out < 0 jump |
| | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | JNE | If out ≠ 0 jump |
| | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | JLE | If out ≤ 0 jump |
| | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | JMP | Jump |


然後、我們就可以開始研究 HackCPU 的架構了

 

In the Hack architecture:

- ROM = instruction memory
- Program = sequence of 16-bit numbers, starting at ROM[0]
- Current instruction = ROM[PC]
- To select instruction n from the ROM, we set A to n , using the instruction @ n


HackCPU 的詳細架構如下

 

在上圖中

- 有個 decode 解碼單元，還有很多 © 符號的控制線路
- 這些都是你要在習題中去設計的

把 CPU 和記憶體整合起來，就是一台完整的電腦了

 


這時、一定會有人問說

- 那這台電腦該怎麼做輸出入呢？

這個問題其實不難

- 上述的 Hack Computer
 - 採用記憶體映射輸出入
 - 包含一個鍵盤和黑白螢幕


其記憶體映射配置如下

 

The Memory chip is essentially a package that integrates the three chip-parts RAM16K, Screen, and Keyboard into a single, contiguous address space.

This packaging effects the programmer's view of the memory, as well as the necessary I/O side-effects.

更詳細的螢幕映射方式如下

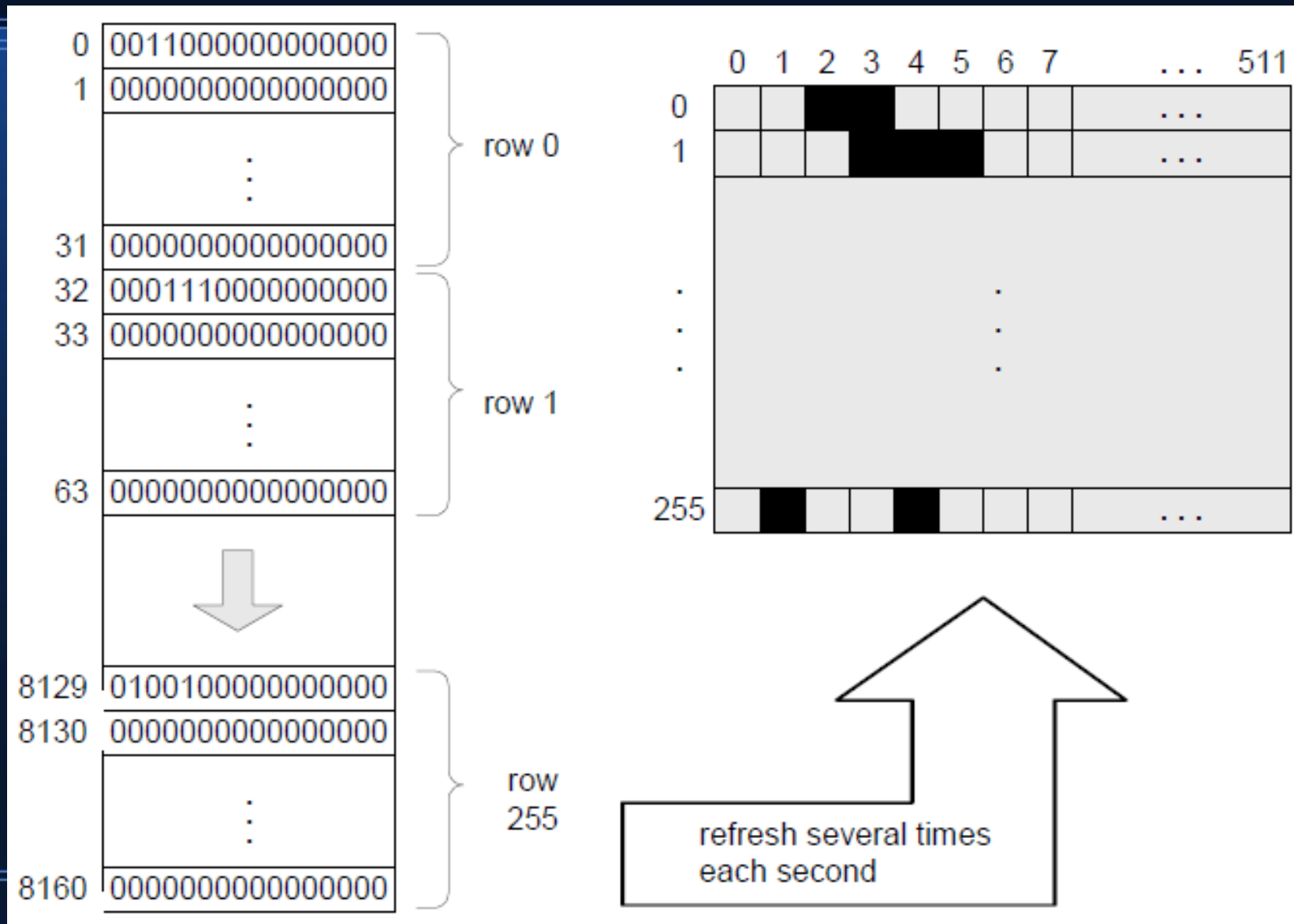


於是你只要讀取或寫入記憶體

- 就可以和輸出入裝置進行溝通了

而且、老師們還很溫馨的請人寫了模擬器

讓你的組合語言程式可以轉換成機器碼後執行，還有模擬螢幕和鍵盤喔！

 


The Screen chip has a basic RAM chip functionality:

- read logic: `out = Screen[address]`
- write logic: `if load then Screen[address] = in`

Side effect:

Continuously refreshes a 256 by 512 black-and-white screen device

Simulated screen:

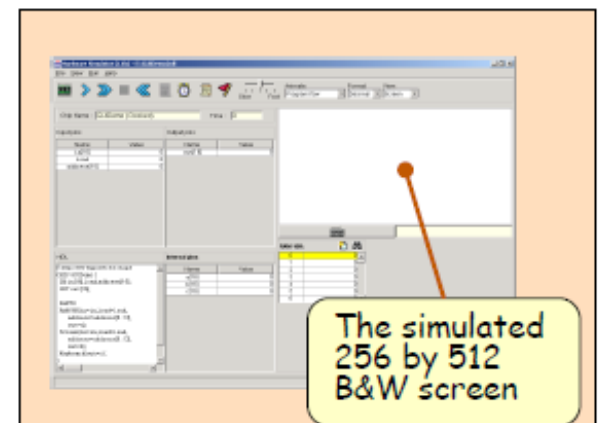

When loaded into the hardware simulator, the built-in Screen.hdl chip opens up a screen window; the simulator then refreshes this window from the screen memory map several times each second.

這樣

- 你就可以測試自己寫的組合語言是否正確了
- 真的是太溫馨了阿！

當然、習題裏一定會有

- 讓你可以測試輸出入是否正確的題目
- 那個習題就是：
 - 請你寫出一個組合語言程式，當偵測到鍵盤被按下時，就讓螢幕反白

寫完第 4 章的這些組合語言習題之後

- 老師才讓我們開始設計 CPU 和電腦

這樣

- 是不是太溫馨了呢？

非常歡迎

- 大家一起加入 nand2tetris 的行列
- 開始學習如何設計自己的電腦！

我已經幫大家開好 Facebook 社團了

- 您可以從社團裡得到更多的相關資訊。
- 社團網址如下：
 - <https://www.facebook.com/groups/nand2tetris/>

現在、就加入社團和我們一起學習

- 如何設計一台電腦的硬體
- 還有所有軟體，包含：
 - 組譯器、虛擬機、編譯器
 - 作業系統

nand2tetris

等你喔！